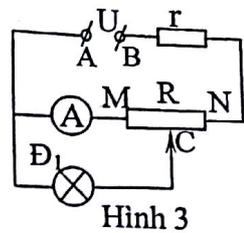


**Câu 4 (1,5 điểm):**

Cho mạch điện như hình 3. Biết R là một biến trở tiết diện đều với con chạy C di chuyển được từ M đến N và ngược lại. Điện trở  $r = 1\Omega$ , đèn Đ<sub>1</sub> ghi 6V-6W. Bỏ qua điện trở các dây nối, ampe kế lí tưởng. Đặt vào hai đầu mạch điện AB một hiệu điện thế không đổi  $U = 36V$ .




1. Cho  $R = 35\Omega$ .

a. Xác định phần điện trở MC của biến trở để đèn Đ<sub>1</sub> sáng bình thường.


b. Xác định vị trí con chạy C trên biến trở (so với vị trí M) để số chỉ ampe kế đạt giá trị nhỏ nhất.

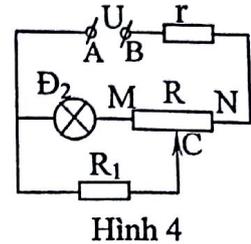2. Thay ampe kế bằng đèn Đ<sub>2</sub> ghi 6V-12W, thay đèn Đ<sub>1</sub> bằng một điện trở  $R_1 = 6\Omega$  như hình 4. Tìm giá trị nhỏ nhất của R để đèn Đ<sub>2</sub> sáng bình thường.



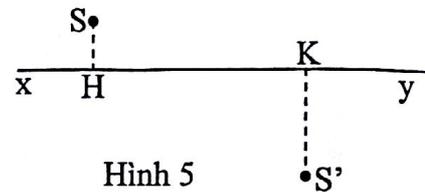**Câu 5 (2,0 điểm):**

Cho xy là trục chính của một thấu kính, S là nguồn sáng điểm, S' là ảnh của S qua thấu kính. Các điểm H, K tương ứng là chân đường vuông góc hạ từ S và S' xuống xy như hình 5. Gọi F và F' là hai tiêu điểm của thấu kính, với  $FH < F'H$ . Tại thời điểm ban đầu, cho biết  $SH = 5cm$ ,  $HF = 10cm$ ,  $KF' = 40cm$ .



1. Xác định tiêu cự của thấu kính.

2. Hệ đang ở vị trí như thời điểm ban đầu. Giữ thấu kính cố định, dịch chuyển nguồn sáng S theo phương song song với xy, chiều ra xa thấu kính với tốc độ bằng 15cm/s thì tốc độ trung bình của ảnh tạo bởi thấu kính trong 1s đầu tiên bằng bao nhiêu?

-----Hết-----

Họ và tên thí sinh: Nguyễn Hoàng Nam. Số báo danh: NT.0522  
 Chữ kí giám thị 1: ..... Chữ kí giám thị 2: .....